

# Entwicklung eines BLDC-Motorcontrollers

Studienarbeit II (T3\_3200)

des Studienganges Elektrotechnik  
an der Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von  
Pascal Lauer

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Abgabedatum:</b>                    | 09.04.2026                                  |
| <b>Bearbeitungszeitraum:</b>           | 12 Wochen                                   |
| <b>Matrikelnummer, Kurs:</b>           | 5558179, TEL23AT                            |
| <b>Dualer Partner:</b>                 | ARKU Maschinenbau GmbH<br>76532 Baden-Baden |
| <b>Betreuer der Dualen Hochschule:</b> | Prof. Dr. Markus Bell                       |

# Abstract

## Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Studienarbeit mit dem Thema: „Entwicklung eines BLDC-Motorcontrollers“ selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Baden-Baden, 16. März 2026

Ort, Datum

Unterschrift

## Gender-Disclaimer

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.<sup>1</sup>

## KI-Disclaimer

Zur sprachlichen Überarbeitung einzelner Abschnitte wurde das Sprachmodell Gemini von Google verwendet. Die inhaltliche Verantwortung liegt vollständig beim Verfasser. Es wurden ausschließlich vorhandene, selbst verfasste Inhalte überarbeitet, nicht generiert.

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                    | <b>1</b>  |
| 1.1      | Motivation . . . . .                                 | 1         |
| 1.2      | Zielsetzung . . . . .                                | 2         |
| 1.3      | Abgrenzung . . . . .                                 | 2         |
| 1.4      | Aufbau der Arbeit . . . . .                          | 3         |
| <b>2</b> | <b>Theoretische Grundlagen</b>                       | <b>4</b>  |
| 2.1      | Der BLDC-Motor . . . . .                             | 4         |
| 2.1.1    | Aufbau und physikalisches Wirkprinzip . . . . .      | 4         |
| 2.1.2    | Elektrisches Ersatzmodell und BEMF . . . . .         | 5         |
| 2.2      | Kommutierung und Rotorlageerfassung . . . . .        | 6         |
| 2.2.1    | Hall-Sensorik . . . . .                              | 7         |
| 2.2.2    | Blockkommutierung . . . . .                          | 7         |
| 2.3      | Leistungselektronische Ansteuerung . . . . .         | 7         |
| 2.3.1    | Brückentopologie . . . . .                           | 8         |
| 2.3.2    | Ansteuerung und Bootstrap-Prinzip . . . . .          | 8         |
| 2.3.3    | Pulsweitenmodulation (PWM) . . . . .                 | 9         |
| 2.4      | Modulationsverfahren . . . . .                       | 9         |
| 2.4.1    | Grundlagen der Raumzeigermodulation . . . . .        | 9         |
| 2.4.2    | Synthese des Referenzspannungszeigers . . . . .      | 10        |
| 2.4.3    | Vorteile gegenüber klassischer PWM . . . . .         | 11        |
| 2.5      | Verlustmechanismen in Leistungshalbleitern . . . . . | 11        |
| 2.5.1    | Verluste im MOSFET . . . . .                         | 11        |
| 2.5.2    | Verluste in der Freilaufdiode . . . . .              | 13        |
| <b>3</b> | <b>Anforderungen und Systemkonzept</b>               | <b>15</b> |
| 3.1      | Elektrische Anforderungen . . . . .                  | 15        |
| 3.2      | Systemarchitektur . . . . .                          | 17        |
| 3.3      | Gewähltes Ansteuerungsverfahren . . . . .            | 18        |

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Entwurf der Leistungselektronik</b>          | <b>19</b> |
| 4.1      | Auswahl der Leistungshalbleiter . . . . .       | 19        |
| 4.2      | Verlustanalyse . . . . .                        | 21        |
| 4.2.1    | Statische Leitverluste . . . . .                | 21        |
| 4.3      | Gate-Treiber . . . . .                          | 23        |
| 4.4      | Bootstrap . . . . .                             | 23        |
| 4.5      | Zwischenkreis . . . . .                         | 24        |
| <b>5</b> | <b>Thermische Auslegung</b>                     | <b>25</b> |
| 5.1      | Wärmewiderstandsmodell . . . . .                | 25        |
| 5.2      | Temperaturberechnung . . . . .                  | 26        |
| 5.3      | Kühlkörperdimensionierung . . . . .             | 26        |
| 5.4      | Worst-Case-Betrachtung . . . . .                | 26        |
| <b>6</b> | <b>Aufbau und Messungen</b>                     | <b>27</b> |
| 6.1      | Hardwareaufbau . . . . .                        | 27        |
| 6.2      | Inbetriebnahme . . . . .                        | 27        |
| 6.3      | Messungen . . . . .                             | 27        |
| 6.4      | Vergleich Rechnung und Messung . . . . .        | 27        |
| 6.5      | Bewertung des thermischen Konzepts . . . . .    | 27        |
| <b>7</b> | <b>Fazit und Ausblick</b>                       | <b>29</b> |
|          | <b>Literatur</b>                                | <b>30</b> |
| <b>A</b> | <b>Anhang</b>                                   | <b>31</b> |
| A.1      | Berechnung des Bootstrap-Kondensators . . . . . | 31        |

# Abbildungsverzeichnis

|     |                                                                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Zeitplan Studienarbeit. . . . .                                                                           | 3  |
| 2.1 | Querschnitt und prinzipieller Aufbau eines BLDC-Motors [1]. . . . .                                       | 5  |
| 2.2 | Einphasiges ESB des BLDC-Motors. . . . .                                                                  | 5  |
| 2.3 | Verlauf der BEMF und der korrespondierenden Blockströme [1]. . . . .                                      | 7  |
| 2.4 | Prinzipschaltbild einer B6-Brücke zur Ansteuerung des Motors. . . . .                                     | 8  |
| 2.5 | Raumzeigerdiagramm der SVPWM [5]. . . . .                                                                 | 10 |
| 2.6 | Spannungs- und Stromverlauf in einer induktiv belasteten Halbbrücke. . . . .                              | 12 |
| 2.7 | Interne parasitäre Kapazitäten eines MOSFETs. . . . .                                                     | 12 |
| 2.8 | Spannungs- und Stromverlauf in einer induktiv belasteten Halbbrücke. . . . .                              | 13 |
| 3.1 | Systemarchitektur des Motorcontrollers. . . . .                                                           | 17 |
| 4.1 | Temperaturabhängigkeit des maximalen Einschaltwiderstands. Digitalisiert<br>nach [9, Diagramm 9]. . . . . | 22 |
| 5.1 | Stationäres thermisches ESB eines gekühlten MOSFETs. . . . .                                              | 26 |

# Tabellenverzeichnis

|     |                                                                               |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Zustandstabelle der Blockkommutierungslogik in Abhängigkeit der Hall-Sensoren | 8  |
| 3.1 | Zusammenfassung der elektrischen Systemanforderungen. . . . .                 | 17 |
| 4.1 | Datenblattparameter des gewählten MOSFETs [9] . . . . .                       | 20 |
| 4.2 | Parameter zur Dimensionierung des Bootstrap-Kondensators . . . . .            | 24 |

# 1 Einleitung

Die vorliegende Studienarbeit behandelt die Entwicklung eines leistungselektronischen Motorcontrollers zur Ansteuerung eines bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC) im Niederspannungsbereich. Ziel ist die hardwareseitige Realisierung einer dreiphasigen Leistungsendstufe für eine Betriebsspannung von 36 V und Ströme bis 30 A. Im Mittelpunkt stehen die Auslegung der Leistungshalbleiter, die Dimensionierung der Treiberstufen sowie die Analyse elektrischer Verlustmechanismen und thermischer Randbedingungen. Darüber hinaus werden Aspekte der elektromagnetischen Verträglichkeit und des leiterplattentechnischen Designs berücksichtigt, da diese maßgeblich die Zuverlässigkeit und Funktion des Gesamtsystems beeinflussen.

Die Entwicklung eines diskreten Motorcontrollers erfordert ein fundiertes Verständnis der maschinen- und leistungselektronischen Zusammenhänge. Hohe Stromanstiege, schnelle Schaltvorgänge und dynamische Lastwechsel führen zu elektrischen und thermischen Belastungen, die bei der Auslegung aller Komponenten berücksichtigt werden müssen. Neben der rein elektrischen Dimensionierung spielen parasitäre Effekte, Layoutführung und Wärmeabfuhr eine zentrale Rolle. Ziel ist die Realisierung eines robusten und reproduzierbaren Prototyps, der unter realistischen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeitet.

## 1.1 Motivation

Elektrische Antriebssysteme gewinnen sowohl im industriellen Umfeld als auch in mobilen und privaten Anwendungen zunehmend an Bedeutung. Bürstenlose Gleichstrommotoren zeichnen sich durch hohe Leistungsdichte, geringe Wartungsanforderungen und gute Regelbarkeit aus und werden daher in einer Vielzahl moderner Systeme eingesetzt. Mit steigenden Leistungsanforderungen wachsen jedoch auch die Anforderungen an die zugehörige Leistungselektronik. Die Auslegung eines Motorcontrollers ist mit mehreren technischen Herausforderungen verbunden. Steile Schaltflanken und hohe Transienten führen zu elektromagnetischen Störungen und zusätzlichen Verlusten. Gleichzeitig entstehen in den Leistungshalbleitern sowohl Leit- als auch Schaltverluste, die eine sorgfältige thermische Auslegung erfordern. Unzureichend dimensionierte Bauteile oder eine ungünstige Leiterplattenführung können zu Instabilitäten, erhöhter Bauteilbelastung oder im Extremfall zu Bauteilversagen führen.

Zwar sind kommerzielle Motorcontroller verfügbar, diese bieten jedoch häufig nur einge-



schränkte Transparenz hinsichtlich ihrer Auslegung oder sind für spezifische Anwendungen optimiert. Eine eigenständige Entwicklung ermöglicht es, die leistungselektronischen Zusammenhänge systematisch zu analysieren und alle relevanten Parameter gezielt auf die vorgegebenen Betriebsbedingungen abzustimmen. Insbesondere hohe Anlaufströme und schnelle Lastwechsel machen eine robuste und nachvollziehbare Dimensionierung erforderlich.

## 1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines BLDC-Motorcontrollers für eine Gleichspannungsversorgung von 36 V und einen Dauerstrom von bis zu 30 A. Der Schwerpunkt liegt auf einem diskreten Aufbau der Leistungselektronik unter Verwendung einzelner MOSFETs, Gate-Treiber und passiver Komponenten. Dabei soll eine dreiphasige Brückentopologie ausgelegt und hinsichtlich elektrischer Belastbarkeit, Verlustleistung und thermischer Stabilität dimensioniert werden.

Im Rahmen der Entwicklung werden geeignete Leistungshalbleiter ausgewählt und deren Betriebsverhalten unter Berücksichtigung von Leit- und Schaltverlusten analysiert. Darüber hinaus erfolgt die Auslegung eines stromtragfähigen und EMV-gerechten Leiterplattenlayouts. Die thermische Bewertung der Baugruppe erfolgt auf Basis berechneter Verlustleistungen und relevanter Wärmewiderstände. Ziel ist ein funktionsfähiger Prototyp, der auch unter erhöhten Anlaufströmen und dynamischen Betriebsbedingungen einen sicheren und stabilen Betrieb gewährleistet.

## 1.3 Abgrenzung

Der Schwerpunkt dieser Studienarbeit liegt auf der hardwareseitigen Auslegung des Motorcontrollers. Die Ansteuerung des BLDC-Motors erfolgt im Open-Loop-Betrieb unter Verwendung der Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM). Eine feldorientierte Regelung (FOC) ist nicht Bestandteil dieser Arbeit.

Komplexe geschlossene Regelkreise zur Drehmoment- oder Drehzahlregelung werden nur insoweit betrachtet, wie sie für das grundlegende Systemverständnis erforderlich sind. Der Fokus liegt auf der leistungselektronischen Struktur, der sicheren Ansteuerung der Halbleiter, der Dimensionierung der Verlustleistung sowie der thermischen und elektromagnetischen Auslegung des Gesamtsystems.

## 1.4 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung werden zunächst die theoretischen Grundlagen zu BLDC-Motoren, Leistungshalbleitern und Modulationsverfahren dargestellt. Darauf aufbauend erfolgt die systematische Auslegung des Motorcontrollers, beginnend mit der Auswahl der Topologie über die Dimensionierung der Leistungskomponenten bis hin zur thermischen Bewertung.

Im weiteren Verlauf wird das Leiterplattendesign erläutert, wobei insbesondere Stromtragfähigkeit, Minimierung parasitärer Effekte und EMV-gerechte Layoutführung betrachtet werden. Abschließend werden der Aufbau des Prototyps, die Inbetriebnahme sowie Messergebnisse präsentiert und bewertet. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und einem Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen.

**Abbildung 1.1:** Zeitplan Studienarbeit.

## 2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die Dimensionierung des Motorcontrollers. Im Fokus stehen das elektromechanische Modell des BLDC-Motors, die sensorbasierte Kommutierung sowie die leistungselektronischen Verlust- und Temperaturmodelle, welche die hardwareseitigen Grenzen des Systems definieren. Die hier hergeleiteten Zusammenhänge bilden die Basis für die Bauteilauswahl in Kapitel 4.

### 2.1 Der BLDC-Motor

Der BLDC-Motor stellt eine technologische Weiterentwicklung der konventionellen Gleichstrommaschine dar, bei der die mechanische Kommutierung durch eine elektronische Steuerung ersetzt wird. Im Gegensatz zu bürstenbehafteten Motoren, bei denen Kohlebürsten und ein Kollektor für die Stromwendung sorgen, erfolgt die Ansteuerung der Statorwicklungen hier in Abhängigkeit von der Rotorlage. Dies eliminiert den mechanischen Verschleiß und die Funkenbildung, was zu einer höheren Zuverlässigkeit, geringerem Wartungsaufwand und einer verbesserten thermischen Charakteristik führt, da die Verlustwärme primär im außenliegenden Stator entsteht und effektiv abgeführt werden kann [1].

Technisch betrachtet handelt es sich bei einem BLDC-Motor um eine permanentmagneterregte Synchronmaschine (PMSM). Der Begriff DC bezieht sich hierbei nicht auf das interne elektromagnetische Wirkprinzip, sondern auf die externe Speisung aus einer Gleichspannungsquelle, die durch den Inverter in die benötigten Phasenströme umgewandelt wird.

#### 2.1.1 Aufbau und physikalisches Wirkprinzip

Der mechanische Aufbau gliedert sich primär in den feststehenden Stator und den rotierenden Rotor, wie der Querschnitt in Abbildung 2.1 schematisch veranschaulicht.

**Stator** Der Stator besteht aus geschichteten Stahlblechen (Lamellen), um Wirbelstromverluste zu minimieren. In den Nuten des Stators sind die Wicklungen untergebracht, die meist in drei Phasen ( $U$ ,  $V$ ,  $W$ ) angeordnet sind. Diese Wicklungen sind im Stern verschaltet, wobei der Sternpunkt im Motor isoliert ist und nicht nach außen herausgeführt wird.

**Rotor** Der Rotor trägt die Permanentmagnete. Je nach Anordnung unterscheidet man zwischen Innenläufern, bei denen der Rotor innerhalb des Stators dreht, und Außenläufern. Die Anzahl der magnetischen Pole ( $N$  und  $S$ ) variiert je nach Applikation, ist jedoch stets geradzahlig. Eine höhere Polpaarzahl führt bei gleicher elektrischer Frequenz zu einer geringeren mechanischen Drehzahl, erhöht jedoch gleichzeitig das verfügbare Drehmoment. Das Drehmoment entsteht durch die Lorentzkraft, die auf die bestromten Leiter im Magnetfeld wirkt. Damit eine kontinuierliche Rotation gewährleistet ist, muss das magnetische Feld des Stators dem des Rotors stets um  $90^\circ$  vorauslaufen.

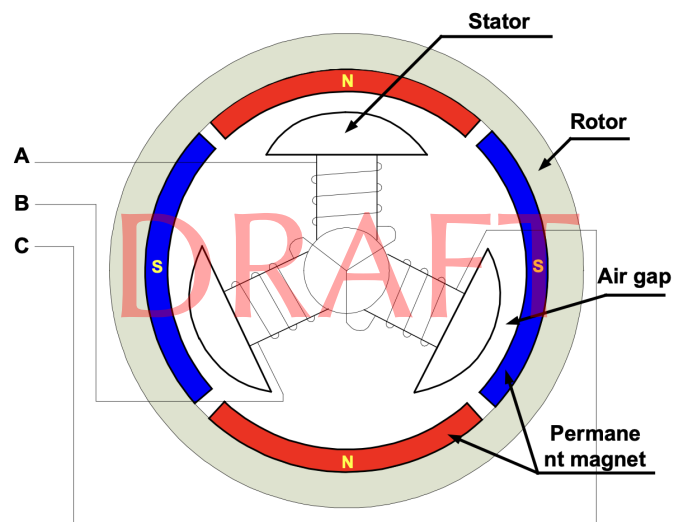


Abbildung 2.1: Querschnitt und prinzipieller Aufbau eines BLDC-Motors [1].

### 2.1.2 Elektrisches Ersatzmodell und BEMF

Für die steuerungstechnische Betrachtung und die Dimensionierung der Endstufe wird jede Phase des Motors durch ein elektrisches Ersatzschaltbild (ESB) modelliert (siehe Abbildung 2.2). Dieses besteht aus einer Reihenschaltung des ohmschen Wicklungswiderstands  $R$ , der Wicklungsinduktivität  $L$  und einer induzierten Spannungsquelle, der sogenannten Gegen-Elektromotorischen Kraft (Back Electromotive Force, BEMF).

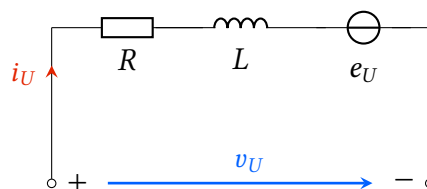


Abbildung 2.2: Einphasiges ESB des BLDC-Motors.

Unter Anwendung des Maschensatzes ergibt sich die Spannungsgleichung für eine einzelne

Phase (z. B. Phase  $U$ ) gemäß Gleichung 2.1:

$$v_U(t) = R \cdot i_U(t) + L \cdot \frac{di_U(t)}{dt} + e_U(t) \quad (2.1)$$

Hierbei ist  $v_U$  die anliegende Klemmenspannung,  $i_U$  der Phasenstrom und  $e_U$  die induzierte Gegenspannung.

### Bedeutung der Parameter für die Auslegung:

- **Widerstand  $R$ :** Bestimmt die statischen Kupferverluste ( $P = I^2 R$ ) und damit die Erwärmung des Motors.
- **Induktivität  $L$ :** Glättet den Stromverlauf bei PWM-Ansteuerung. Eine zu kleine Induktivität führt zu hohem Stromrippel, was die Kondensatoren im Zwischenkreis belastet. Die elektrische Zeitkonstante  $\tau_{el} = L/R$  ist ein Maß für die Stromanstiegsgeschwindigkeit.
- **BEMF  $e_U$ :** Begrenzt die maximale Drehzahl. Wenn die BEMF die Versorgungsspannung erreicht, kann kein Strom mehr in den Motor getrieben werden.

Die BEMF entsteht durch die Rotation des magnetischen Rotorfeldes relativ zu den Statorwicklungen (Induktionsgesetz). Nach [2] lässt sich die Amplitude der BEMF direkt proportional zur Winkelgeschwindigkeit  $\omega_m$  des Rotors gemäß Gleichung 2.2 beschreiben:


$$e(t) = k_e \cdot \omega_m \cdot f(\theta_e) \quad (2.2)$$

Dabei ist  $k_e$  die spezifische BEMF-Konstante des Motors. Charakteristisch für BLDC-Motoren ist der trapezförmige Verlauf der Funktion  $f(\theta_e)$ , resultierend aus der rechteckigen Verteilung des magnetischen Flusses im Luftspalt. Dies unterscheidet den BLDC-Motor von der gewöhnlichen PMSM, welche eine sinusförmige BEMF aufweist.

Um ein konstantes Drehmoment zu erzeugen, sollte der Phasenstrom idealerweise rechteckförmig in die Phasen eingeprägt werden. So korrespondieren die Stromblöcke exakt mit dem flachen Dach der trapezförmigen BEMF, was in Abbildung 2.3 grafisch verdeutlicht wird.

## 2.2 Kommutierung und Rotorlageerfassung

Damit der Motor ein kontinuierliches Drehmoment erzeugt, müssen die Statorwicklungen synchron zur aktuellen Rotorposition bestromt werden. Ziel der Kommutierung ist es, den Winkel zwischen dem Erregerfeld des Rotors und dem Statorfeld im Bereich von  $90^\circ$  elektrisch zu halten, da hierbei die maximale Lorentzkraft wirkt.

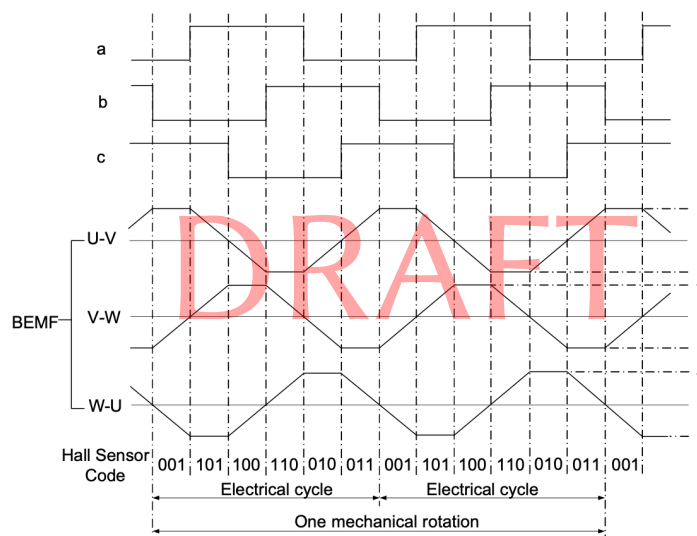

**Abbildung 2.3:** Verlauf der BEMF und der korrespondierenden Blockströme [1].

### 2.2.1 Hall-Sensorik

Im vorliegenden Projekt wird zur Detektion der Rotorlage ein sensorbasiertes Verfahren eingesetzt. Dazu befinden sich im Stator drei Hall-Effekt-Sensoren ( $H_1, H_2, H_3$ ), die das Magnetfeld der vorbeidrehenden Rotorpole erfassen. Üblicherweise sind diese Sensoren räumlich um  $120^\circ$  elektrisch versetzt angeordnet. Dieser Versatz führt dazu, dass pro elektrischer Umdrehung ( $360^\circ$ ) sechs diskrete Zustände (Sektoren) eindeutig unterscheidbar sind.

### 2.2.2 Blockkommutierung

Das gängigste Ansteuerungsverfahren für BLDC-Motoren ist die Blockkommutierung. Basierend auf den digitalen Signalen der Hall-Sensoren ordnet die Steuerelektronik jedem erfassten Sektor ein festes Bestromungsmuster zu. Charakteristisch ist hierbei, dass zu jedem Zeitpunkt immer nur zwei der drei Motorphasen aktiv bestromt werden: Eine Phase wird auf das Potential der Zwischenkreisspannung  $V_{DC}$  gezogen, eine auf das Massepotential (GND), während die dritte Phase unbeschaltet (floating) bleibt. Die sich daraus ergebende Kommutierungslogik ist für alle sechs Sektoren in Tabelle 2.1 übersichtlich zusammengefasst.

## 2.3 Leistungselektronische Ansteuerung

Die physikalische Umsetzung der in Tabelle 2.1 definierten Schaltzustände erfolgt über eine dreiphasige Wechselrichterbrücke, oft auch als B6-Brücke bezeichnet.

**Tabelle 2.1:** Zustandstabelle der Blockkommutierungslogik in Abhängigkeit der Hall-Sensoren


| Hall-Sensoren |       |       | Phasenzustand |          |          | Sektor |
|---------------|-------|-------|---------------|----------|----------|--------|
| $H_1$         | $H_2$ | $H_3$ | $U$           | $V$      | $W$      |        |
| 1             | 0     | 1     | $V_{DC}$      | GND      | NC       | I      |
| 1             | 0     | 0     | $V_{DC}$      | NC       | GND      | II     |
| 1             | 1     | 0     | NC            | $V_{DC}$ | GND      | III    |
| 0             | 1     | 0     | GND           | $V_{DC}$ | NC       | IV     |
| 0             | 1     | 1     | GND           | NC       | $V_{DC}$ | V      |
| 0             | 0     | 1     | NC            | GND      | $V_{DC}$ | VI     |

### 2.3.1 Brückentopologie

Das Prinzipschaltbild dieser Leistungsendstufe ist in Abbildung 2.4 dargestellt. Die Schaltung besteht aus drei parallel am Gleichspannungszwischenkreis ( $V_{DC}$ ) liegenden Halbbrücken. Jede dieser Halbbrücken verfügt über zwei Leistungsschalter (MOSFETs):

- **High-Side-MOSFET (HS):** Verbindet den Phasenausgang mit der Versorgungsspannung  $V_{DC}$ .
- **Low-Side-MOSFET (LS):** Verbindet den Phasenausgang mit dem Bezugspotential GND.

In modernen Niederspannungsanwendungen werden fast ausschließlich N-Kanal-MOSFETs eingesetzt, da diese bei gleicher Chipfläche einen geringeren Einschaltwiderstand  $R_{DS(on)}$  aufweisen als vergleichbare P-Kanal-Typen.

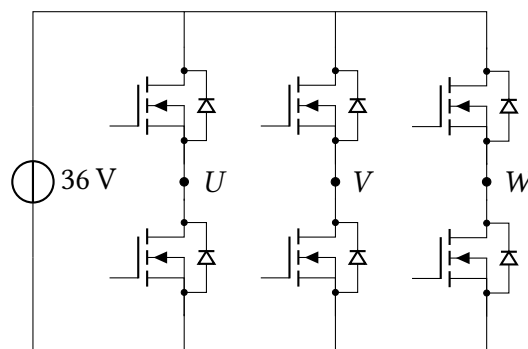**Abbildung 2.4:** Prinzipschaltbild einer B6-Brücke zur Ansteuerung des Motors.

### 2.3.2 Ansteuerung und Bootstrap-Prinzip

Die Verwendung von N-Kanal-MOSFETs im HS-Pfad erfordert zum vollständigen Durchsteuern eine Gate-Spannung, die deutlich über der Zwischenkreisspannung liegt. Diese benötigte

Überspannung wird üblicherweise durch eine Bootstrap-Schaltung generiert. Dabei lädt sich ein Bootstrap-Kondensator über eine Diode auf die Treiber-Versorgungsspannung  $V_{CC}$  auf, solange der LS-MOSFET leitend ist. Schaltet die Halbbrücke um, schwimmt das Potential des Kondensators mit der Source-Spannung des HS-MOSFETs nach oben und stellt dem Gate-Treiber so die nötige Spannung bereit [3].

### 2.3.3 Pulsweitenmodulation (PWM)

Um nicht nur die Richtung, sondern auch die Amplitude des Stroms (und damit das Drehmoment) kontinuierlich zu steuern, werden die Schalter nicht rein statisch eingeschaltet, sondern hochfrequent getaktet. Durch die Variation des Tastverhältnisses  $d$  (Duty Cycle) ergibt sich die am Motor anliegende effektive Phasenspannung proportional zur Zwischenkreisspannung als  $\bar{v}_{ph} = d \cdot V_{DC}$ .

## 2.4 Modulationsverfahren

Während die Blockkommutierung (Kapitel 2.2) lediglich festlegt, welche Phasen prinzipiell bestromt werden, bestimmt das Modulationsverfahren die präzise zeitliche Verteilung der Schaltzustände zur Generierung der gewünschten Ausgangsspannung. Neben der einfachen Sinus-Pulsweitenmodulation (SPWM) hat sich die Raumzeigermodulation (Space Vector PWM, SVPWM) als Industriestandard für dreiphasige Antriebe etabliert.

### 2.4.1 Grundlagen der Raumzeigermodulation

Im Gegensatz zur SPWM, welche die drei Halbbrücken isoliert betrachtet, modelliert die SVPWM den dreiphasigen Wechselrichter als ein Gesamtsystem, das einen rotierenden Spannungsraumzeiger  $\vec{v}_{ref}$  in der komplexen Ebene erzeugt [4], [5].

Da jede der drei Halbbrücken exakt zwei Zustände annehmen kann (High oder Low), ergeben sich für die B6-Brücke insgesamt  $2^3 = 8$  mögliche diskrete Schaltzustände. Diese lassen sich in zwei Kategorien unterteilen:

- **Sechs aktive Vektoren ( $\vec{V}_1$  bis  $\vec{V}_6$ ):** Diese Vektoren spannen in der komplexen Ebene ein regelmäßiges Sechseck (Hexagon) auf und besitzen eine konstante Amplitude von  $\frac{2}{3} V_{DC}$ .
- **Zwei Nullvektoren ( $\vec{V}_0$  und  $\vec{V}_7$ ):** Bei  $\vec{V}_0$  (000) sind alle drei unteren Schalter leitend, bei  $\vec{V}_7$  (111) alle drei oberen. In beiden Fällen liegt an den Motorphasen keine Potentialdifferenz an, weshalb die verkettete Ausgangsspannung null beträgt.



Die Lage der aktiven Vektoren sowie die Geometrie des resultierenden Hexagons sind in Abbildung 2.5 grafisch dargestellt.

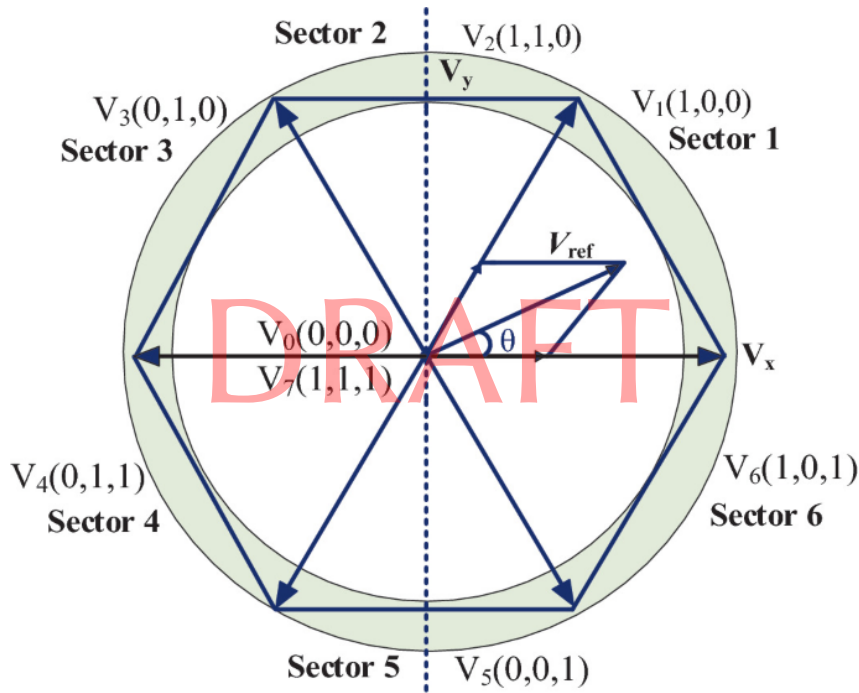


Abbildung 2.5: Raumzeigerdiagramm der SVPWM [5].

### 2.4.2 Synthese des Referenzspannungszeigers

Jeder beliebige Zielspannungszeiger  $\vec{v}_{ref}$ , der sich innerhalb des Hexagons befindet, kann durch eine zeitliche Mittelung (Pulsweitenmodulation) der beiden benachbarten aktiven Vektoren sowie der Nullvektoren gebildet werden. Befindet sich der Referenzzeiger beispielsweise im ersten Sektor zwischen  $\vec{V}_1$  und  $\vec{V}_2$ , so muss die Integration über eine Periodendauer  $T_{PWM}$  gemäß Gleichung 2.3 erfüllt sein:

$$\int_0^{T_{PWM}} \vec{v}_{ref} dt = \int_0^{T_1} \vec{V}_1 dt + \int_{T_1}^{T_1+T_2} \vec{V}_2 dt + \int_{T_1+T_2}^{T_{PWM}} \vec{V}_0 dt \quad (2.3)$$

Hierbei definieren  $T_1$ ,  $T_2$  und  $T_0$  die jeweiligen Einschaltzeiten der Vektoren innerhalb einer PWM-Periode. Durch eine geschickte Anordnung der Schaltsequenzen, beispielsweise durch symmetrische Ausrichtung um die Periodenmitte, lässt sich der Oberschwingungsanteil im Ausgangsstrom maßgeblich minimieren.

### 2.4.3 Vorteile gegenüber klassischer PWM

Der entscheidende elektrotechnische Vorteil der SVPWM gegenüber der sinusförmigen PWM liegt in der besseren Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Zwischenkreisspannung. Während bei der SPWM die maximale Ausgangsspannung durch die Phasenspannung starr limitiert ist, erlaubt die SVPWM durch die Überlagerung einer Nullsystemkomponente (welche im Phasenspannungsverlauf als Sattelform bzw. 3. Harmonische sichtbar wird) eine höhere Amplitude der tatsächlichen, verketteten Motorspannung.

Der maximale lineare Aussteuergrad erhöht sich dabei nach Gleichung 2.4 um den Faktor:

$$\frac{V_{\text{SVPWM,max}}}{V_{\text{SPWM,max}}} = \frac{1}{\cos(30^\circ)} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,155 \quad (2.4)$$

Dies entspricht einem Spannungszugewinn von ca. 15,5 %. Da in der vorliegenden Applikation eine vergleichsweise niedrige Zwischenkreisspannung zur Verfügung steht, ist diese Spannungsreserve essenziell, um die volle Leistungsfähigkeit des Motors bei hohen Drehzahlen abzurufen [4].

## 2.5 Verlustmechanismen in Leistungshalbleitern


Ein idealer Halbleiterschalter würde verlustfrei arbeiten und Zustandswechsel in unendlich kurzer Zeit vollziehen. Reale Leistungstransistoren und Dioden weisen jedoch parasitäre Eigenschaften auf, die unvermeidlich zu einer Verlustleistung führen. Diese elektrische Leistung wird in Wärmeenergie umgewandelt und muss über das thermische Management abgeführt werden, um eine Zerstörung des Bauteils zu verhindern.

Die Gesamtverluste in einer leistungselektronischen Halbbrücke setzen sich primär aus Leit- und Schaltverlusten der Schalter sowie der zugehörigen Freilaufdioden zusammen. Sperrverluste (Leakage Losses), die durch Leckströme im blockierenden Zustand entstehen, liegen bei Niederspannungsanwendungen typischerweise im Mikrowatt-Bereich und können für die thermische Dimensionierung vernachlässigt werden [6].

### 2.5.1 Verluste im MOSFET

Die Verluste im MOSFET dominieren die thermische Belastung des Motorcontrollers. Abbildung 2.6 verdeutlicht den Unterschied zwischen dem idealen und dem realen Schaltverhalten am Beispiel einer induktiv belasteten Halbbrücke, wie sie im Motorinverter vorliegt.

**Leitverluste ( $P_{\text{MOS,c}}$ )** Im statisch eingeschalteten Zustand verhält sich der Drain-Source-Kanal des MOSFETs näherungsweise wie ein ohmscher Widerstand  $R_{\text{DS(on)}}$ . Die daraus resultierenden Leitverluste lassen sich in Abhängigkeit des Effektivstroms  $I_{\text{RMS}}$  berechnen:

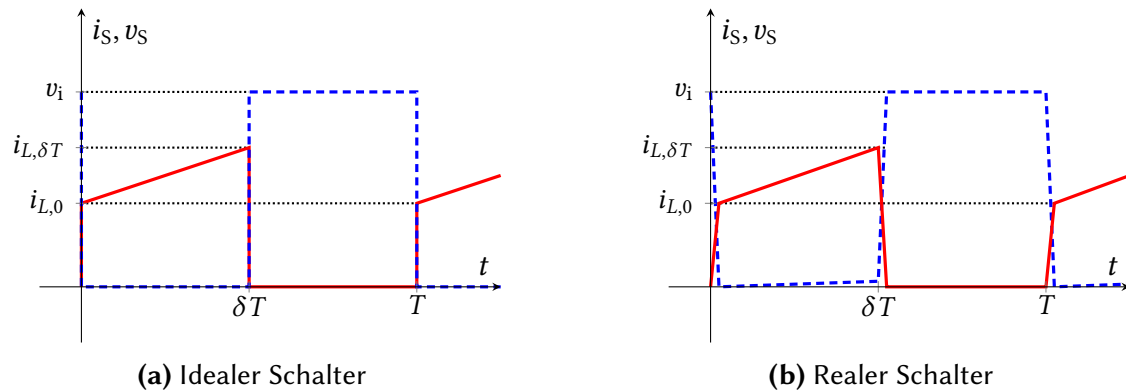


**Abbildung 2.6:** Spannungs- und Stromverlauf in einer induktiv belasteten Halbbrücke.

$$P_{\text{MOS,c}} = I_{\text{RMS}}^2 \cdot R_{\text{DS(on)}}(T_j) \quad (2.5)$$

Kritisch für die Systemstabilität ist hierbei die Temperaturabhängigkeit: Der Kanalwiderstand steigt mit zunehmender Sperrschichttemperatur  $T_j$  signifikant an. Dies führt zu einem positiven thermischen Rückkopplungseffekt, der bei der Auslegung zwingend berücksichtigt werden muss.

**Schaltverluste** ( $P_{\text{MOS,sw}}$ ) Da MOSFETs bauartbedingt nicht unendlich schnell umschalten können, treten beim Übergang zwischen dem leitenden und sperrenden Zustand Transienten auf. In diesen Phasen überlappen sich Spannung und Strom (vgl. Abb. 2.6 rechts), wodurch Momentanleistung in Wärme umgesetzt wird.

Maßgeblich für die Schaltdynamik sind die internen parasitären Kapazitäten des Halbleiters (siehe Abbildung 2.7). Von besonderer Bedeutung ist die Gate-Drain-Kapazität  $C_{\text{GD}}$  (Miller-Kapazität). Während des Schaltvorgangs führt das Umladen dieser Kapazität zum sogenannten Miller-Plateau, einem Zustand, in dem die Gate-Spannung konstant verharrt, bis die Drain-Source-Spannung vollständig kommutiert ist.

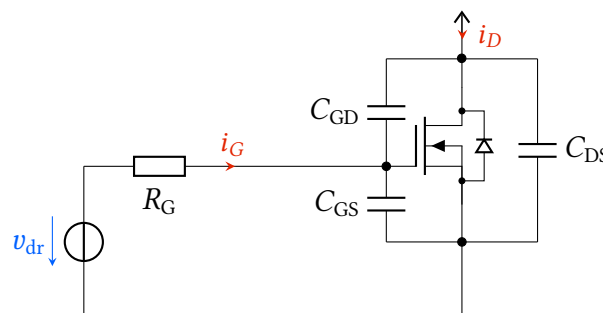

**Abbildung 2.7:** Interne parasitäre Kapazitäten eines MOSFETs.

Zur praxisnahen Approximation der Schaltverluste für eine induktive Last wird das vereinfachte

lineare Modell herangezogen [6]. Die Summe aus Einschalt- ( $P_{\text{MOS,on}}$ ) und Ausschaltverlusten ( $P_{\text{MOS,off}}$ ) ergibt sich zu:


$$P_{\text{MOS,sw}} = P_{\text{MOS,on}} + P_{\text{MOS,off}} = \frac{1}{2} v_i \cdot i_D \cdot (t_r + t_f) \cdot f_{\text{SW}} \quad (2.6)$$

Hierbei repräsentieren  $t_r$  (Rise Time) und  $t_f$  (Fall Time) die realen Schaltzeiten, welche maßgeblich durch die Treiberleistung und den Gate-Vorwiderstand  $R_G$  definiert werden. Eine Erhöhung der PWM-Frequenz  $f_{\text{SW}}$  führt proportional zu steigenden Schaltverlusten.

## 2.5.2 Verluste in der Freilaufdiode

In einer B6-Brückentopologie wird die Funktion der Freilaufdiode durch die intrinsische Body-Diode der MOSFETs übernommen (vgl Abb. 2.4). Da der Strom in der Totzeit des Gate-Treibers über diese Diode fließen muss, trägt sie signifikant zur Gesamterwärmung bei.

Abbildung 2.8 stellt das Schaltverhalten einer idealen Diode dem einer realen Body-Diode in einer induktiv belasteten Halbbrücke gegenüber und visualisiert die auftretenden parasitären Transienten.

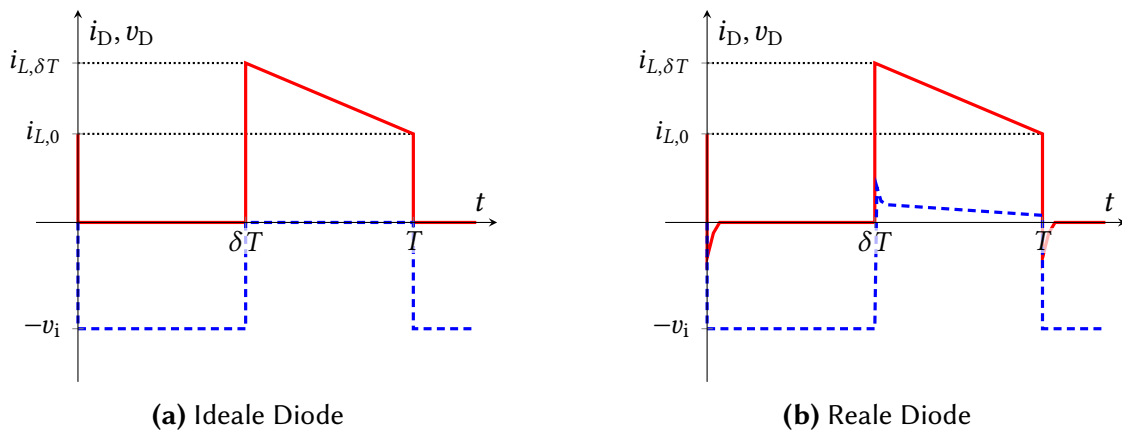

**Abbildung 2.8:** Spannungs- und Stromverlauf in einer induktiv belasteten Halbbrücke.

**Durchlassverluste ( $P_{\text{D,c}}$ )** Während der Leitphase fällt an der Diode eine nichtlineare Durchlassspannung  $v_D$  ab. Die mittleren Leitverluste berechnen sich über das Integral der Momentanleistung:

$$P_{\text{D,c}} = \frac{1}{T} \int_0^T i_D(t) \cdot v_D(t) dt \quad (2.7)$$

Zur analytischen Berechnung wird die Diodenkennlinie häufig durch eine Reihenschaltung aus einer Schwellenspannung  $v_{\text{D},0}$  und einem differentiellen Widerstand  $r_D$  approximiert. Durch

diese Annäherung lassen sich die resultierenden Verluste in einen spannungs- und einen widerstandsabhängigen Anteil ( $P_U$  und  $P_R$ ) unterteilen. Mithilfe dieser Näherung ergibt sich:

$$P_{D,c} = P_U + P_R = v_{D,0} \bar{i}_D + r_D i_{D,RMS}^2 \quad (2.8)$$

**Sperrverzögerungsverluste (Reverse Recovery)** Beim Übergang der Diode vom leitenden in den sperrenden Zustand (Abschalten) kann der Stromfluss nicht augenblicklich stoppen. Um die im pn-Übergang gespeicherte Ladung  $Q_{rr}$  abzubauen, fließt für kurze Zeit ein negativer Sperrverzögerungsstrom.

Da in diesem Moment die gegenüberliegende Halbbrücke bereits einschaltet und die volle Zwischenkreisspannung anliegt, entsteht eine ausgeprägte Verlustleistungsspitze. Diese Reverse-Recovery-Verluste ( $P_{rr}$ ) sind insbesondere bei den Body-Dioden von Silizium-MOSFETs beträchtlich und berechnen sich näherungsweise zu:

$$P_{rr} = \frac{1}{2} v_i \cdot I_{RM} \frac{1}{2} t_{rr} \cdot f_{SW} \quad (2.9)$$

Sperrverluste durch Leckströme sowie Vorwärtsverzögerungsverluste (Forward Recovery) sind in Niederspannungsanwendungen technisch irrelevant und fließen nicht in die weitere Auslegung ein.

## 3 Anforderungen und Systemkonzept

Dieses Kapitel definiert die technischen Spezifikationen und beschreibt das übergeordnete Systemkonzept des Motorcontrollers. Aus den Randbedingungen des Antriebsstrangs werden die elektrischen Anforderungen abgeleitet, welche die Grundlage für die spätere Komponentenauswahl und die thermische Dimensionierung bilden. Anschließend wird die gewählte Systemarchitektur sowie das softwareseitige Ansteuerungsverfahren begründet.

### 3.1 Elektrische Anforderungen

Das Antriebssystem basiert auf zwei bürstenlosen Gleichstrommotoren mit einer Nennleistung von jeweils 400 W. Die elektrische Energieversorgung erfolgt über einen Lithium-Ionen-Akkumulator mit einer Nominalspannung von 36 V und einer Kapazität von 4,4 Ah. Aus diesen Randbedingungen ergeben sich spezifische Anforderungen an die Spannungsfestigkeit, Stromtragfähigkeit sowie die dynamischen Eigenschaften der eingesetzten Leistungselektronik.

Die Auslegung der Betriebsspannung orientiert sich an der Charakteristik des verwendeten Akkus. Bei dem eingesetzten Energiespeicher handelt es sich um ein in Serie verschaltetes 10S-Lithium-Ionen-Pack, dessen maximale Ladeschlussspannung etwa 42 V beträgt. Während des Betriebs eines Traktionsantriebs können zusätzlich kurzzeitige transiente Überspannungen auftreten. Diese entstehen insbesondere durch parasitäre Leitungsinduktivitäten in Kombination mit den schnellen Schaltvorgängen der Leistungshalbleiter. Ein weiterer relevanter Effekt ist ein möglicher Spannungsanstieg im Zwischenkreis während generatorischer Betriebszustände, beispielsweise beim rekuperativen Bremsen. Um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen alle leistungstragenden Komponenten des Inverters, insbesondere die MOSFETs und die Zwischenkreiskondensatoren, daher für eine Spannungsfestigkeit von mindestens 60 V ausgelegt werden. In der Praxis wird aus Gründen der Bauteilzuverlässigkeit und zur Berücksichtigung zusätzlicher Sicherheitsreserven häufig eine Spannungsfestigkeit von bis zu 80 V gewählt.

Neben der Spannungsfestigkeit stellt die Stromtragfähigkeit der Endstufe eine zentrale Entwurfsgröße dar. Bei einer mechanischen Nennleistung von 400 W und einer elektrischen Nennspannung von 36 V ergibt sich im stationären Nennbetrieb ein Strom von etwa 11,1 A pro Motor. Für die thermische Auslegung der Leistungselektronik ist jedoch nicht ausschließlich

dieser stationäre Betriebszustand maßgeblich. Insbesondere während dynamischer Betriebsphasen, etwa beim Beschleunigen aus dem Stillstand, treten deutlich höhere Stromwerte auf. In diesem Arbeitspunkt ist die induzierte Gegenspannung des Motors noch gering beziehungsweise im Stillstand vollständig null. Der Strom wird folglich im Wesentlichen durch den ohmschen Widerstand der Motorwicklungen sowie durch parasitäre Serienwiderstände der Stromversorgung begrenzt. Daraus resultieren kurzzeitige Stromspitzen, die typischerweise ein Mehrfaches des Nennstroms erreichen können.

Um diesen transienten Belastungen Rechnung zu tragen und eine ausreichende thermische Robustheit der Endstufe sicherzustellen, wird die Leistungselektronik für einen kontinuierlich zulässigen Phasenstrom von etwa 30 A (RMS) dimensioniert. Hierbei entspricht dieser Effektivwert einem periodischen Spitzenstrom von  $\hat{i} = \sqrt{2} \cdot 30 \text{ A} \approx 42,4 \text{ A}$ . Dieser Spitzenwert ist die kritische Auslegungsgröße für die Safe Operating Area (SOA) der Transistoren und für die Auslegung der Gate-Treiber. Diese Auslegung berücksichtigt sowohl kurzzeitige Anlaufströme als auch mögliche Betriebszustände mit erhöhter Last. Gleichzeitig definiert diese Stromanforderung die Randbedingungen für die Dimensionierung der Leiterplattenkupferflächen, der Leiterquerschnitte sowie der Kühlstruktur der eingesetzten Leistungshalbleiter. Darüber hinaus beeinflusst der maximal zulässige Strom direkt die Auswahl geeigneter MOSFETs, insbesondere im Hinblick auf einen möglichst geringen Einschaltwiderstand  $R_{\text{DS(on)}}$ , um die leitungsbedingten Verluste und damit die thermische Belastung zu minimieren.

Im Zusammenhang mit der Stromdimensionierung ist zwischen dem Phasenstrom der Motorwicklungen und dem vom Energiespeicher gelieferten Gleichstrom zu unterscheiden. Durch das Pulsweitenmodulationsverfahren verhält sich der dreiphasige Inverter funktional ähnlich zu einem leistungselektronischen Abwärtswandler. Bei einer sinusförmigen Strangstromform lässt sich der aufgenommene Gleichstrom über den Modulationsindex  $m$  und den Leistungsfaktor  $\cos(\varphi)$  näherungsweise beschreiben mit  $I_{\text{DC}} \approx \frac{3}{2} \cdot m \cdot I_{\text{phase,max}} \cdot \cos(\varphi)$  [7]. Insbesondere bei niedrigen Drehzahlen (kleiner Modulationsindex  $m$ ) kann folglich ein relativ hoher Phasenstrom im Motor fließen, während der vom Energiespeicher entnommene Gleichstrom deutlich geringer bleibt. Für die Auslegung der Leistungselektronik ist daher der lokal im Inverter auftretende Phasenstrom die maßgebliche Größe, während der dauerhaft verfügbare Systemstrom durch das Battery-Management-System (BMS) des Akkumulators begrenzt wird.

Ein weiterer relevanter Entwurfparameter ist die gewählte Pulsweitenmodulationsfrequenz. Zur Vermeidung wahrnehmbarer akustischer Emissionen des Motors sowie zur Reduktion des Stromrippels wird eine Schaltfrequenz oberhalb der menschlichen Hörschwelle angestrebt. In dieser Arbeit wird daher eine PWM-Frequenz von  $f_{\text{sw}} = 20 \text{ kHz}$  angenommen. Diese Frequenz stellt einen technischen Kompromiss dar [8]. Da sich die Stromwelligkeit  $\Delta I$  umgekehrt proportional zur Schaltfrequenz verhält ( $\Delta I \approx \frac{V_{\text{DC}} \cdot D}{L \cdot f_{\text{sw}}}$ ), wird mit steigender Schaltfrequenz eine glattere Stromform erreicht. Gleichzeitig steigen jedoch die Schaltverluste der Leistungshalbleiter


sowie die Anforderungen an die Gate-Treiber an. Die gewählte Frequenz ermöglicht somit eine ausreichend glatte Stromform bei gleichzeitig moderaten Schaltverlusten und stellt einen geeigneten Betriebsbereich für kompakte Traktionsantriebe dieser Leistungsklasse dar. Zur besseren Übersicht sind die abgeleiteten elektrischen Anforderungen für den nachfolgenden Hardware-Entwurf in Tabelle 3.1 zusammengefasst.

**Tabelle 3.1:** Zusammenfassung der elektrischen Systemanforderungen.

| Parameter                       | Symbol                 | Wert      | Einheit          |
|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------|
| Nennspannung des Akkumulators   | $V_{\text{bat,nom}}$   | 36        | V                |
| Maximale Akkumulatorspannung    | $V_{\text{bat,max}}$   | 42        | V                |
| MOSFET-Spannungsfestigkeit      | $V_{\text{DS,max}}$    | $\geq 60$ | V                |
| Elektrische Nennleistung        | $P_{\text{nom}}$       | 400       | W                |
| Maximaler Phasenstrom           | $I_{\text{phase,max}}$ | 30        | A <sub>RMS</sub> |
| PWM-Schaltfrequenz              | $f_{\text{SW}}$        | 20        | kHz              |
| Logikpegel des Mikrocontrollers | $V_{\text{logic}}$     | 3.3       | V                |

## 3.2 Systemarchitektur

Um die abgeleiteten Anforderungen umzusetzen, wird der Motorcontroller in eine modulare Hardwarearchitektur gegliedert. Das Gesamtsystem besteht aus drei funktionalen Hauptblöcke. Der digitalen Steuerungseinheit, der analogen Treiberstufe und dem Leistungsteil. Abbildung 3.1 zeigt das Blockdiagramm des Motorcontrollers.

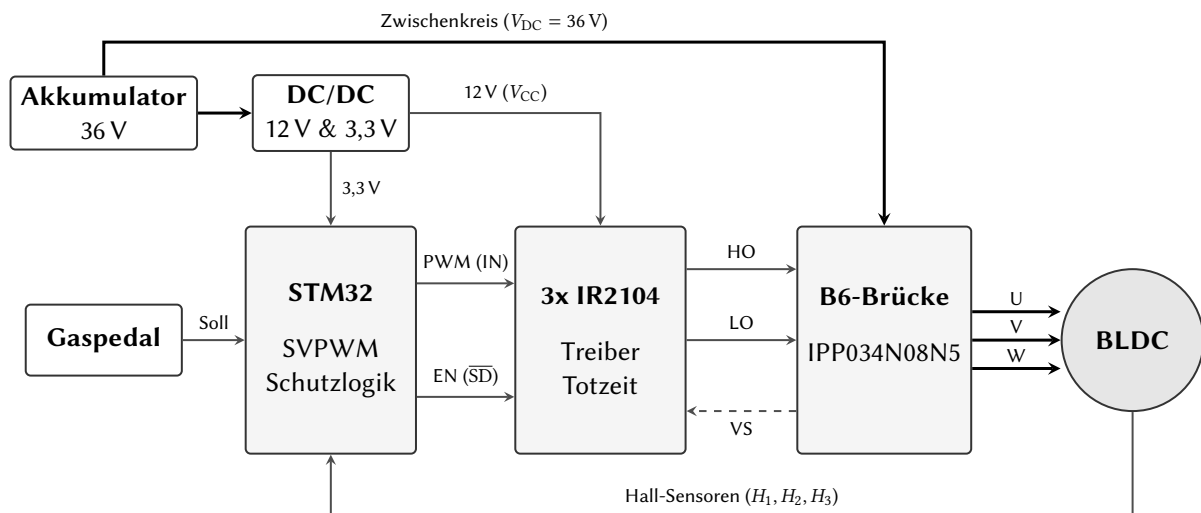

**Abbildung 3.1:** Systemarchitektur des Motorcontrollers.

Die Steuerungsebene wird durch einen STM32-Mikrocontroller abgebildet, welcher mit einem Logikpegel von 3,3 V arbeitet. Dieser erfasst die Signale der Hall-Sensoren und generiert die



hochfrequenten PWM-Signale. Da die Leistungshalbleiter (N-Kanal-MOSFETs) eine Gate-Source-Spannung von typischerweise 10 V bis 15 V benötigen, um vollständig und verlustarm durchzusteuern, fungiert der Halbbrückentreiber IR2104 als Pegelwandler und Leistungsverstärker. Er bildet die Schnittstelle zwischen der empfindlichen 3,3 V-Logik und der Leistungsebene. Die Leistungsebene selbst besteht aus der dreiphasigen B6-Wechselrichterbrücke sowie dem Gleichspannungszwischenkreis. Letzterer wird durch Elektrolytkondensatoren realisiert und erfüllt eine entscheidende Pufferfunktion. Er stellt die hochfrequenten, pulsformigen Rippleströme des Inverters lokal zur Verfügung und minimiert so transiente Spannungseinbrüche auf der Batteriezuleitung.

### 3.3 Gewähltes Ansteuerverfahren

Die Wahl des Ansteuerverfahrens beeinflusst sowohl die Komplexität der Softwarearchitektur als auch die Rechenlast des eingesetzten Mikrocontrollers. Für den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Prototypen wurde daher ein bewusst reduzierter Ansatz gewählt.

Der Antrieb wird im Open-Loop-Betrieb betrieben, sodass auf eine geschlossene Drehmoment- oder Drehzahlregelung verzichtet wird. Insbesondere wird keine feldorientierte Regelung implementiert. Eine FOC erfordert neben einer präzisen Rotorlagebestimmung zusätzliche zeitkritische Strommessungen in mindestens zwei Motorphasen. Darüber hinaus sind mehrere mathematische Transformationen, insbesondere die Clarke- und Park-Transformation, notwendig, wodurch die algorithmische Komplexität sowie die Anforderungen an die Echtzeitfähigkeit des Mikrocontrollers erheblich steigen. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Entwicklung und Auslegung der leistungselektronischen Hardware sowie auf der thermischen Beherrschung der Endstufe liegt, wird auf eine Implementierung verzichtet.

Zur Modulation der dreiphasigen Ausgangsspannungen wird jedoch nicht auf eine einfache Blockkommutierung zurückgegriffen. Stattdessen wird eine SVPWM eingesetzt. Die grundlegende Rotorlageinformation wird dabei aus den vorhandenen Hall-Sensorsignalen gewonnen. Da diese Sensoren systembedingt nur eine diskrete Winkelauflösung von  $60^\circ$  elektrisch liefern, wird die exakte Rotorposition zwischen zwei Schaltflanken durch den Mikrocontroller geschätzt. Dies erfolgt über eine lineare Winkelinterpolation, welche auf der hochauflösenden Zeitmessung der vorangegangenen Durchlaufzeit basiert. Wie in Abschnitt 2.4 gezeigt wird, ermöglicht die SVPWM eine etwa 15 % bessere Ausnutzung der verfügbaren Zwischenkreisspannung im Vergleich zu einer sinusförmigen Pulsweitenmodulation. Dieser Vorteil ist im vorliegenden 36 V-System besonders relevant, da die maximal erreichbare Motordrehzahl und damit die mögliche Fahrzeuggeschwindigkeit unmittelbar von der nutzbaren Zwischenkreisspannung abhängen.

## 4 Entwurf der Leistungselektronik

Basierend auf den in Kapitel 3 definierten Systemanforderungen erfolgt in diesem Kapitel die konkrete Dimensionierung der leistungselektronischen Komponenten. Der Fokus liegt dabei auf der Auswahl der Leistungshalbleiter, der Berechnung der zugehörigen Verlustleistungen sowie der Auslegung der Treiber- und Zwischenkreisstrukturen.

### 4.1 Auswahl der Leistungshalbleiter

Die Auswahl der Leistungshalbleiter stellt einen zentralen Entwurfsschritt im Motorcontroller dar, da diese Bauelemente den Wirkungsgrad, das Schaltverhalten sowie die thermische Zuverlässigkeit des Gesamtsystems bestimmen. Für die Realisierung der dreiphasigen B6-Brückentopologie wurde der N-Kanal-Leistungs-MOSFET IPP034N08N5 aus der OptiMOS™-5-Serie von Infineon Technologies ausgewählt [9]. Die nachfolgend diskutierten elektrischen und thermischen Kennwerte basieren auf den im Datenblatt spezifizierten Parametern.

Ein wesentliches Auswahlkriterium ist die Spannungsfestigkeit des Transistors. Bei einer maximalen Ladeschlussspannung des verwendeten Akkumulators von 42 V muss der MOSFET sowohl diese Gleichspannung sicher sperren als auch transiente Überspannungen tolerieren, die infolge schneller Schaltvorgänge an den induktiven Motorwicklungen sowie durch parasitäre Streuinduktivitäten des Leiterplattenlayouts entstehen. Der gewählte MOSFET besitzt eine Drain-Source-Durchbruchspannung von  $V_{DS} = 80 \text{ V}$ , wodurch sich gegenüber der maximalen Zwischenkreisspannung eine Sicherheitsreserve von nahezu 100 % ergibt.

Neben der Spannungsfestigkeit stellt die Stromtragfähigkeit ein weiteres wesentliches Auswahlkriterium dar. Der Motorcontroller ist für einen Phasenstrom von  $30 \text{ A}_{\text{RMS}}$  ausgelegt, was einem Spitzenstrom von etwa 42,4 A entspricht. Der ausgewählte MOSFET ist für einen maximalen kontinuierlichen Drainstrom von  $I_D = 120 \text{ A}$  bei einer Gehäusetemperatur von  $25^\circ\text{C}$  spezifiziert und erlaubt Pulsströme bis zu 480 A. Damit liegt der geplante Betriebspunkt deutlich innerhalb der spezifizierten Betriebsgrenzen des Bauelements. Zur Minimierung der Leitverluste ist ein möglichst geringer Drain-Source-Widerstand im eingeschalteten Zustand erforderlich. Der IPP034N08N5 weist einen maximalen Einschaltwiderstand von  $R_{\text{DS(on),max}} = 3,4 \text{ m}\Omega$  bei einer Gate-Source-Spannung von  $V_{\text{GS}} = 10 \text{ V}$  auf. Der niedrige Durchlasswiderstand reduziert die ohmschen Verluste im Nennbetrieb und erleichtert die thermische Beherrschung der

Leistungselektronik.

Für den dynamischen Betrieb mit einer PWM-Schaltfrequenz von 20 kHz sind zusätzlich die parasitären Kapazitäten des MOSFETs relevant. Eine Reduktion des  $R_{DS(on)}$  geht konstruktionsbedingt häufig mit einer Vergrößerung der Chipfläche und damit mit erhöhten Kapazitäten einher. Der ausgewählte MOSFET bietet hierbei ein günstiges Verhältnis zwischen statischen und dynamischen Eigenschaften. Die typische Gesamtgateladung beträgt  $Q_G = 69 \text{ nC}$  bei  $V_{GS} = 10 \text{ V}$ , wodurch eine schnelle Umladung der Gatekapazität ermöglicht und die Schaltverluste begrenzt werden können. Ein weiterer relevanter Parameter im Inverterbetrieb ist die Reverse-Recovery-Ladung der integrierten Body-Diode. Diese beträgt typischerweise  $Q_{rr} = 166 \text{ nC}$  und beeinflusst insbesondere die Kommutierungsvorgänge während der Totzeiten zwischen HS und LS. Niedrige Reverse-Recovery-Ladungen tragen zur Reduzierung zusätzlicher Schaltverluste und elektromagnetischer Störungen bei.

Hinsichtlich der mechanischen Integration wird der MOSFET im standardisierten TO-220-3-Gehäuse eingesetzt. Dieses Gehäuse verfügt über eine metallische Kühlfahne mit einem thermischen Übergangswiderstand von maximal  $R_{thJC} = 0,9 \text{ K/W}$  zwischen Halbleitersperrschicht und Gehäuse. Dadurch kann die im Silizium entstehende Verlustleistung effizient an einen externen Kühlkörper abgeführt werden. Die maximal zulässige Sperrschichttemperatur beträgt  $T_{J,max} = 175^\circ\text{C}$ . Konstruktiv ist zu berücksichtigen, dass die Kühlfahne des Gehäuses elektrisch mit dem Drain-Anschluss verbunden ist. Da in der Halbbrückentopologie bei den sechs Schaltern unterschiedliche Drain-Potenziale auftreten, muss eine elektrische Isolation der Bauelemente gegenüber einem gemeinsamen Kühlkörper realisiert werden. In der vorliegenden Konstruktion erfolgt dies durch thermisch leitfähige Silikonpads.

Zur besseren Übersicht sind die wesentlichen Datenblattparameter des ausgewählten MOSFETs in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

**Tabelle 4.1:** Datenblattparameter des gewählten MOSFETs [9]

| Parameter                                                 | Symbol           | Wert | Einheit          |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
| Drain-Source-Durchbruchspannung                           | $V_{DS}$         | 80   | V                |
| Maximaler Dauerstrom ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ )         | $I_D$            | 120  | A                |
| Maximaler Einschaltwiderstand ( $V_{GS} = 10 \text{ V}$ ) | $R_{DS(on),max}$ | 3,4  | m $\Omega$       |
| Typische Gesamtgateladung                                 | $Q_G$            | 69   | nC               |
| Typische Reverse-Recovery-Ladung                          | $Q_{rr}$         | 166  | nC               |
| Thermischer Widerstand (Junction-to-Case)                 | $R_{thJC,max}$   | 0,9  | K/W              |
| Maximale Sperrschichttemperatur                           | $T_{J,max}$      | 175  | $^\circ\text{C}$ |

## 4.2 Verlustanalyse

Die Dimensionierung des thermischen Managements erfordert eine detaillierte und betriebspunktspezifische Quantifizierung der auftretenden Halbleiterverluste. Die nachfolgenden Berechnungen basieren auf einem konservativ gewählten Worst-Case-Betriebspunkt: Ein kontinuierlicher Phasenstrom von  $I_{\text{phase,RMS}} = 30 \text{ A}$ , eine maximale Zwischenkreisspannung von  $V_{\text{DC}} = 42 \text{ V}$  sowie eine PWM-Schaltfrequenz von  $f_{\text{SW}} = 20 \text{ kHz}$ .


### 4.2.1 Statische Leitverluste

In einer B6-Brückentopologie mit dem verwendeten Halbbrückentreiber IR2104 wird die Freilaufphase (Kommutierung) nicht primär durch die integrierte Body-Diode, sondern durch das aktive Einschalten des LS-MOSFETs übernommen (Synchronous Rectification). Dadurch fließt der Phasenstrom für nahezu die gesamte elektrische Periode durch den niederohmigen Drain-Source-Kanal der Transistoren.

Unter der Annahme eines eingeschwungenen SVPWM-Betriebs variiert das Tastverhältnis  $d(t)$  kontinuierlich. Zur analytischen Berechnung der Stromaufteilung werden die Modelle für dreiphasige Wechselrichter nach Infineon Application Note herangezogen [6, S. 16 f.]. In einer klassischen Topologie mit passiver Freilaufdiode hängen die quadratischen Effektivströme für den aktiven Schalter und das Freilaufelement signifikant vom Modulationsindex  $m$  und dem Leistungsfaktor  $\cos(\phi)$  ab [6, S. 17]. Da durch die angewandte Synchrongleichrichtung jedoch beide Stromanteile über die MOSFET-Kanäle fließen, lassen sich die Gleichungen für Schalter und Diode addieren. Hierbei lässt sich mathematisch zeigen, dass sich die lastabhängigen Terme ( $m$  und  $\cos(\phi)$ ) über eine vollständige elektrische Periode exakt herauskürzen. Es ergibt sich im Mittel eine gleichmäßige Aufteilung des Effektivstroms auf den HS- und LS-Transistor der jeweiligen Halbbrücke. Der resultierende Effektivstrom pro Einzelschalter ergibt sich damit zu:

$$I_{\text{MOS,RMS}} = \frac{I_{\text{phase,RMS}}}{\sqrt{2}} = \frac{30 \text{ A}}{\sqrt{2}} \approx 21,21 \text{ A}. \quad (4.1)$$

Gemäß der in den Grundlagen eingeführten Gleichung 2.5 skalieren die Leitverluste quadratisch mit diesem Strom und linear mit dem Einschaltwiderstand  $R_{\text{DS(on)}}$ . Die im Datenblatt spezifizierten  $3,4 \text{ m}\Omega$  gelten jedoch ausschließlich für eine Sperrschichttemperatur von  $T_{\text{J}} = 25^\circ\text{C}$ . Mit steigender Temperatur nimmt die Ladungsträgerbeweglichkeit im Silizium ab, wodurch der Drain-Source-Widerstand eine ausgeprägte positive Temperaturabhängigkeit aufweist. Für eine konservative Worst-Case-Betrachtung des thermisch eingeschwungenen Dauerbetriebs wird daher eine Sperrschichttemperatur von  $T_{\text{J}} = 100^\circ\text{C}$  angenommen. Anhand der digitalisierten Herstellerkennlinie (siehe Abbildung 4.1) lässt sich der zu erwartende Einschaltwiderstand für diesen Arbeitspunkt auf etwa  $R_{\text{DS(on)}}(100^\circ\text{C}) \approx 4,8 \text{ m}\Omega$  bestimmen.

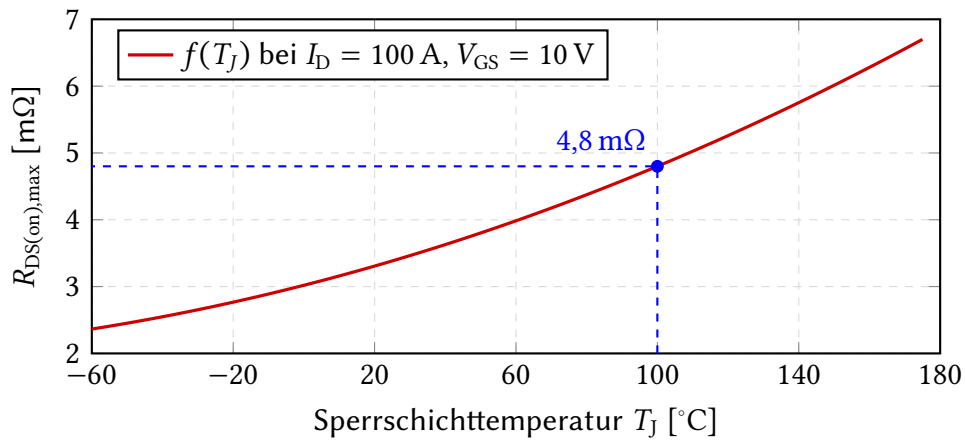

**Abbildung 4.1:** Temperaturabhängigkeit des maximalen Einschaltwiderstands. Digitalisiert nach [9, Diagramm 9].

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Höhe der Gate-Source-Spannung. Der verwendete Gate-Treiber IR2104 liefert eine Treiberspannung im Bereich von etwa 12 V bis 15 V. Aus dem Ausgangskennlinienfeld [9, Diagramm 5] geht hervor, dass der MOSFET bei diesen Spannungen bereits vollständig im niederohmigen Durchlassbereich betrieben wird. Eine weitere signifikante Reduktion des Drain-Source-Widerstands gegenüber dem spezifizierten Datenblattwert bei  $V_{GS} = 10$  V ist daher nicht zu erwarten. Die konservative Berechnung mit den abgelesenen  $4,8$  mΩ ist somit gerechtfertigt.

Auf Basis von Gleichung 2.5 und 4.1 ergeben sich die maximalen statischen Leitverluste pro MOSFET im thermisch eingeschwungenen Dauerbetrieb zu

$$P_{MOS,c} = I_{MOS,RMS}^2 \cdot R_{DS(on)}(100^\circ\text{C}) = (21,21 \text{ A})^2 \cdot 0,0048 \Omega \approx 2,16 \text{ W}. \quad (4.2)$$

Für die gesamte B6-Brücke mit sechs Leistungstransistoren ergibt sich damit im stationären Nennlastfall eine Gesamt-Leitverlustleistung von  $P_{MOS,c,total} \approx 6 \cdot 2,16 \text{ W} \approx 12,96 \text{ W}$ .

**Leitverluste der Body-Diode (Totzeitverluste)** Aufgrund der Synchrongleichrichtung leitet die intrinsische Body-Diode des MOSFETs den Phasenstrom ausschließlich während der vom Gate-Treiber erzwungenen Totzeit  $t_{dt}$ , um einen Brückenkurzschluss zu verhindern. Der verwendete IR2104 besitzt eine fixierte interne Totzeit von typisch  $t_{dt} = 520$  ns [10].

Da dieser Kommutierungsvorgang zweimal pro PWM-Periode auftritt, berechnen sich die mittleren Diodenverluste unter Annahme eines arithmetischen Phasenmittelstroms zu:

$$P_{D,dt} = 2 \cdot V_{SD} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot I_{\text{phase,RMS}} \cdot \sqrt{2} \cdot t_{dt} \cdot f_{SW} \quad (4.3)$$

Mit einer Dioden-Vorwärtsspannung von  $V_{SD} \approx 0,9$  V [9, S. 6] resultieren Dioden-Durchlassverluste

von:

$$P_{D,dt} = 2 \cdot 0,9 \text{ V} \cdot 27,0 \text{ A} \cdot 520 \cdot 10^{-9} \text{ s} \cdot 20 \text{ kHz} \approx 0,51 \text{ W pro Halbbrücke.} \quad (4.4)$$

Dies belegt rechnerisch transparent, dass die Durchlassverluste der Diode durch den Einsatz des Synchrongleichrichter-Prinzips von untergeordneter thermischer Relevanz sind und das System von den MOSFET-Kanälen dominiert wird.

### 4.3 Gate-Treiber

Beschreibung des gewählten Treibers, Totzeiten, Schutzfunktionen, Ansteuerlogik.

### 4.4 Bootstrap

Für die Ansteuerung der High-Side-MOSFETs in der Halbbrücke wird ein Bootstrap-Konzept verwendet, bei dem ein Kondensator als kurzzeitige, schwimmende Spannungsquelle dient. Dieser *Bootstrap-Kondensator* wird während der Leitphase des Low-Side-MOSFETs aufgeladen und liefert die notwendige Energie, um das Gate des High-Side-MOSFETs vollständig zu treiben. Ohne eine korrekt dimensionierte Bootstrap-Schaltung kann die Gate-Spannung während der Einschaltzeit des High-Side-MOSFETs unter den erforderlichen Wert fallen, was zu erhöhten Leitverlusten oder einem Auslösen der Unterspannungsabschaltung des Treibers führen würde. Die Dimensionierung des Bootstrap-Kondensators basiert auf der Gesamtladung, die während einer Einschaltphase bereitgestellt werden muss. Diese setzt sich aus der Gateladung des MOSFETs, dem Energiebedarf des Level-Shifters im Treiber sowie den Verlusten durch Leckströme zusammen. Für die vorliegende Schaltung mit dem MOSFET **IPP034N08N5** und dem Treiber **IR2104** wurde die Berechnung auf Basis der MOSFET-Datenblätter sowie der Applikationsanleitung AN-6076 von ON Semiconductor durchgeführt [3]. Hierbei wurden alle relevanten Parameter wie Gateladung, Eingangskapazität, Leckströme des Treibers und der Bootstrap-Diode sowie die maximale Einschaltdauer der High-Side-Schalter berücksichtigt, um eine robuste Auslegung auch im Worst-Case zu gewährleisten.

In Tabelle 4.2 sind die wesentlichen Größen zusammengefasst, die in die Berechnung der erforderlichen Kapazität eingeflossen sind:

Auf Basis dieser Analyse wurde für die praktische Umsetzung ein Keramikkondensator mit 220 nF gewählt, um Fertigungstoleranzen, Alterungseffekte sowie den DC-Bias-Einfluss bei Keramikkondensatoren ausreichend zu berücksichtigen. Die hier dargestellte Vorgehensweise zeigt, dass die Auslegung des Bootstrap-Kondensators nicht trivial ist und eine detaillierte Analyse unter Berücksichtigung der Datenblattangaben und der einschlägigen Applikationsliteratur notwendig ist, um sowohl Zuverlässigkeit als auch Effizienz der Schaltung sicherzustellen.

**Tabelle 4.2:** Parameter zur Dimensionierung des Bootstrap-Kondensators

| Größe                              | Symbol                   | Wert   |
|------------------------------------|--------------------------|--------|
| Gateladung MOSFET                  | $Q_{\text{Gate}}$        | 111 nC |
| Level-Shifter-Verbrauch            | $Q_{\text{LS}}$          | 3 nC   |
| Leckströme während $t_{\text{on}}$ | $Q_{\text{Leak}}$        | 5,8 nC |
| Gesamtladung                       | $Q_{\text{Total}}$       | 120 nC |
| Maximaler Spannungsabfall          | $\Delta V_{\text{BOOT}}$ | 1 V    |
| Minimale Kapazität                 | $C_{\text{BOOT,min}}$    | 120 nF |

Eine vollständige, tiefgehende Berechnung inklusive aller Zwischenwerte und Datenblattangaben ist im Anhang A.1 dokumentiert.

## 4.5 Zwischenkreis

Dimensionierung des DC-Links: Kapazität, Ripple, Wahl der Elkos und Spannungsreserve.

# 5 Thermische Auslegung

## 5.1 Wärmewiderstandsmodell

Um die Betriebssicherheit der Endstufe zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, dass die maximal zulässige Sperrschichttemperatur  $T_{J,max}$  der Halbleiter unter keinen Umständen überschritten wird. Hierzu bedient man sich eines thermischen Modells. Dabei wird angenommen, dass der entstandene Wärmestrom ( $P_{tot}$ ) von der innersten Wärmequelle (Junction) über verschiedene thermische Widerstände ( $R_{th}$ ) bis zur Umgebungsluft (Ambient) abfließt. Im eingeschwungenen, stationären Zustand lässt sich die resultierende Sperrschichttemperatur nach Gleichung 5.1 berechnen:

$$T_J = T_A + P_{tot} \cdot (R_{th,JC} + R_{th,CS} + R_{th,SA}) \quad (5.1)$$

Die partiellen Wärmewiderstände beschreiben dabei folgende physikalische Übergänge:

- $R_{th,JC}$  (Junction-to-Case): Der innere Wärmewiderstand des MOSFET-Gehäuses, spezifiziert im Datenblatt.
- $R_{th,CS}$  (Case-to-Sink): Der thermische Übergangswiderstand des Montagematerials, beispielsweise einer Wärmeleitfolie oder Wärmeleitpaste.
- $R_{th,SA}$  (Sink-to-Ambient): Der thermische Widerstand des Kühlkörpers zur umgebenden Luft, abhängig von Oberfläche und Luftstrom.

Dieses thermische System kann analog zu einem elektrischen Netzwerk in einer thermischen Ersatzschaltung abgebildet werden, wie Abbildung 5.1 verdeutlicht. Es ermöglicht die einfache Berechnung der Temperaturabfälle mittels der Kirchhoffschen Maschengleichungen.

Die Aufstellung dieser Wärmekette verdeutlicht, dass eine rein elektrische Betrachtung für die Auslegung von Leistungselektronik nicht ausreichend ist. Erst die Verknüpfung des elektrischen Verlustmodells mit der thermischen Analyse validiert die ausgewählten Komponenten für den Nennbetrieb.



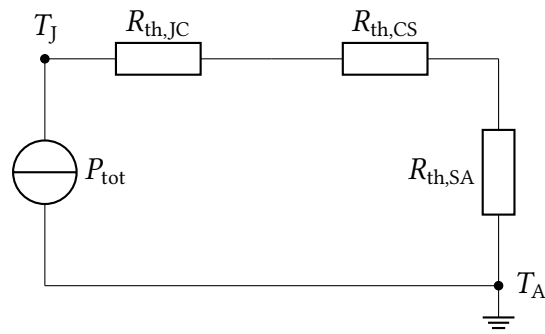


Abbildung 5.1: Stationäres thermisches ESB eines gekühlten MOSFETs.

## 5.2 Temperaturberechnung

Berechnung der MOSFET- und Treiber-Temperaturen unter Nennlast.

## 5.3 Kühlkörperdimensionierung

Ermittlung der notwendigen Kühlfläche und ggf. Lüfterunterstützung.

## 5.4 Worst-Case-Betrachtung

Analyse extremer Bedingungen: maximale Umgebungstemperatur, Dauerlast, kurzzeitige Lastspitzen.

# 6 Aufbau und Messungen

## 6.1 Hardwareaufbau

Text: Aufbau des Prototyps beschreiben (THT-Aufbau oder Lochraster).

Text: Stromführung, Leiterquerschnitte und Bauteilplatzierung erläutern.

Text: Besonderheiten im Layout, z.B. Kühlkörper, EMV-relevante Punkte.

Optional: Foto oder Schema des Prototyps einfügen.

## 6.2 Inbetriebnahme

Text: Erste Tests ohne Last (Smoke-Test, Funktionskontrolle).

Text: Beschreibung des Testaufbaus (Versorgungsspannung, Messpunkte, Signalzugänge).

Text: Sicherheitsmaßnahmen und Schutzschaltungen erläutern.

## 6.3 Messungen

Text: Temperaturmessungen beschreiben (Thermofühler, IR-Kamera, Messpunkte).

Text: Elektrische Messungen (Strom, Spannung, ggf. PWM-Signale) dokumentieren.

Text: Messbedingungen und Lastprofile angeben.

Optional: Diagramme der gemessenen Größen einfügen.

## 6.4 Vergleich Rechnung und Messung

Tabelle: berechnete vs. gemessene Temperaturen / Verlustleistungen erstellen.

Text: Abweichungsanalyse (mögliche Ursachen für Unterschiede).

## 6.5 Bewertung des thermischen Konzepts

Text: Grenztemperaturen eingehalten?

Text: Bewertung Kühlkörper / Wärmeabfuhr.

Text: Verbesserungspotential aufzeigen.

## 7 Fazit und Ausblick

Zusammenfassung der Ergebnisse.

Erreichte Ziele.

Verbesserungsmöglichkeiten (z.B. PCB, bessere Kühlung, FOC).

# Literatur

- [1] Monolithic Power Systems, *Brushless DC Motor Fundamentals*, AN047, Rev. 1.0, 2014. Adresse: [https://media.monolithicpower.com/document/Brushless\\_DC\\_Motor\\_Fundamentals.pdf](https://media.monolithicpower.com/document/Brushless_DC_Motor_Fundamentals.pdf).
- [2] P. Pillay und R. Krishnan, „Application Characteristics of Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motors for Servo Drives,“ *IEEE Transactions on Industry Applications*, Jg. 27, Nr. 5, S. 986–996, 1991. doi: 10.1109/28.90357.
- [3] ON Semiconductor, *AN-6076: Design and Application Guide of Bootstrap Circuit for High-Voltage Gate-Drive IC*, Rev. 3, 2021. Adresse: <https://www.onsemi.com/download/application-notes/pdf/and9674-d.pdf>.
- [4] C.-I. Xia, *Permanent Magnet Brushless DC Motor Drives and Controls*. Wiley-IEEE Press, 2012, ISBN: 978-1-118-18833-0.
- [5] N. I. Nahin, S. P. Biswas und M. R. Islam, „A modified SVPWM strategy to improve the performance of variable frequency induction motor drive,“ en, in *Lecture Notes in Electrical Engineering*, Ser. Lecture Notes in Electrical Engineering, Singapore: Springer Nature Singapore, 2022, S. 481–493.
- [6] D. Graovac, M. Pürschel und A. Kiep, *MOSFET Power Losses Calculation Using the Data-Sheet Parameters*, Application Note, V 1.1, Infineon Technologies, 2006.
- [7] N. Mohan, T. M. Undeland und W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. John Wiley & Sons, 2003.
- [8] R. W. Erickson und D. Maksimovic, *Fundamentals of Power Electronics*. Springer, 2020.
- [9] Infineon Technologies, *OptiMOS™ 5 Power-Transistor, 80 V: IPP034N08N5*, Data Sheet, Rev. 2.0, 2014.
- [10] International Rectifier, *IR2104(S) & (PbF) Half-Bridge Driver*, Data Sheet No. PD60046-S, 2001.

# A Anhang

## A.1 Berechnung des Bootstrap-Kondensators

Dieser Anhang dokumentiert die vollständige, schrittweise Berechnung des Bootstrap-Kondensators  $C_{\text{BOOT}}$  für die High-Side-Ansteuerung des MOSFETs IPP034N08N5 über den IR2104-Treiber. Alle Werte basieren auf den Datenblättern der Bauteile sowie der ON Semiconductor Applikationsnote AN-6076 [3].

### 1. Festlegung der zu liefernden Gesamtladung

Die Gesamtladung  $Q_{\text{Total}}$  setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

$$Q_{\text{Total}} = Q_{\text{Gate}} + Q_{\text{LS}} + Q_{\text{Leak}} \quad (\text{A.1})$$

#### 1.1 Gateladung des MOSFETs

Aus dem Datenblatt des IPP034N08N5:

$$Q_{G(10V)} = 87 \text{ nC} \quad \text{bei } V_{\text{GS}} = 10 \text{ V} \quad (\text{A.2})$$

$$C_{\text{iss}} = 4800 \text{ pF} \quad (\text{A.3})$$

Da der Treiber mit  $V_{\text{CC}} = 15 \text{ V}$  arbeitet, erfolgt eine Extrapolation:

$$\Delta V = V_{\text{CC}} - 10 \text{ V} = 5 \text{ V} \quad (\text{A.4})$$

$$Q_{\text{Gate}} = Q_{G(10V)} + C_{\text{iss}} \cdot \Delta V \quad (\text{A.5})$$

$$Q_{\text{Gate}} = 87 \text{ nC} + (4800 \cdot 10^{-12} \text{ F}) \cdot 5 \text{ V} \quad (\text{A.6})$$

$$Q_{\text{Gate}} = 87 \text{ nC} + 24 \text{ nC} \quad (\text{A.7})$$

$$Q_{\text{Gate}} \approx 111 \text{ nC} \quad (\text{A.8})$$

Typischer Verbrauch des IR2104-Level-Shifters während einer High-Side-Einschaltphase:

$$Q_{\text{LS}} \approx 3 \text{ nC} \quad (\text{A.9})$$

### 1.3 Leckströme während $t_{\text{on}}$

Worst-Case-Einschaltdauer bei  $f_s = 20 \text{ kHz}$ :

$$t_{\text{on}} = \frac{1}{f_s} / 2 = 50 \mu\text{s} \quad (\text{A.10})$$

Summe der relevanten Leckströme:

$$I_{\text{Leak}} = I_{\text{Driver}} + I_{\text{QBS}} + I_{\text{GSS}} + I_{\text{DIODE}} \quad (\text{A.11})$$

$$I_{\text{Leak}} = 50 \mu\text{A} + 55 \mu\text{A} + 0,1 \mu\text{A} + 10 \mu\text{A} \quad (\text{A.12})$$

$$I_{\text{Leak}} \approx 115,1 \mu\text{A} \quad (\text{A.13})$$

Ladungsverlust während der Einschaltdauer:

$$Q_{\text{Leak}} = I_{\text{Leak}} \cdot t_{\text{on}} \quad (\text{A.14})$$

$$Q_{\text{Leak}} = 115,1 \cdot 10^{-6} \text{ A} \cdot 50 \cdot 10^{-6} \text{ s} \quad (\text{A.15})$$

$$Q_{\text{Leak}} \approx 5,8 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 5,8 \text{ nC} \quad (\text{A.16})$$

### 1.4 Gesamtladung

$$Q_{\text{Total}} = Q_{\text{Gate}} + Q_{\text{LS}} + Q_{\text{Leak}} \quad (\text{A.17})$$

$$Q_{\text{Total}} = 111 + 3 + 5,8 \quad (\text{A.18})$$

$$Q_{\text{Total}} \approx 119,8 \text{ nC} \approx 120 \text{ nC} \quad (\text{A.19})$$

## 2. Berechnung der minimalen Kapazität

Für einen maximal zulässigen Spannungsabfall von  $\Delta V_{\text{BOOT}} = 1 \text{ V}$  ergibt sich:

$$C_{\text{BOOT,min}} = \frac{Q_{\text{Total}}}{\Delta V_{\text{BOOT}}} \quad (\text{A.20})$$

$$C_{\text{BOOT,min}} = \frac{120 \text{ nC}}{1 \text{ V}} \quad (\text{A.21})$$

$$C_{\text{BOOT,min}} = 120 \text{ nF} \quad (\text{A.22})$$

## 3. Auswahl des Kondensators

Unter Berücksichtigung von Fertigungstoleranzen, DC-Bias-Effekten bei Keramikkondensatoren und Alterung wird ein 220 nF X7R-Keramikkondensator gewählt.